

## Задание:

- Изучить теорию;
- Написать краткий конспект (таблицы можно распечатать и вложить в конспект);
- Посмотреть видео: <https://www.youtube.com/watch?v=-oMqqEXZqtE>,  
<https://www.youtube.com/watch?v=v76bEmty-bw>
- Примеры разобрать и переписать;

Результаты работы, фотоотчет, предоставить преподавателю на e-mail: [v.vika2014@mail.ru](mailto:v.vika2014@mail.ru)

1. При возникновении вопросов по приведенному материалу обращаться по следующему номеру телефона: 072-17-44-9-22

**ВНИМАНИЕ!!!** При отправке работы, не забывайте указывать ФИО студента, наименование дисциплины, дата проведения занятия (по расписанию).

**Тема: Схемные логические элементы ЭВМ: регистры, вентили, триггеры, полусумматоры и сумматоры.**

**Цель: Изучить базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание. Таблицы истинности. Схемные логические элементы: регистры, триггеры, сумматоры, мультиплексор, демультимплексор, шифратор, дешифратор, компаратор. Принципы работы, таблица истинности, логические выражения, схема.**

Каждая логическая связка рассматривается как операция над логическими высказываниями и имеет свое название и обозначение:

**НЕ-** Операция, выражаемая словом "не", называется отрицанием и обозначается чертой над высказыванием (или знаком). Высказывание истинно, когда А ложно, и ложно, когда А истинно. Пример. "Луна — спутник Земли" (А); "Луна — не спутник Земли" (А).


**И** Операция, выражаемая связкой "и", называется конъюнкцией (лат. Conjunctio — соединение) или логическим умножением и обозначается точкой ". " (может также обозначаться знаками или &). Высказывание А . В истинно тогда и только тогда, когда оба высказывания А и В истинны. Например, высказывание "10 делится на 2 и 5 больше 3" истинно, а высказывания "10 делится на 2 и 5 не больше 3", "10 не делится на 2 и 5 больше 3", "10 не делится на 2 и 5 не больше 3" — ложны.

**ИЛИ** Операция, выражаемая связкой "или" (в неисключающем смысле этого слова), называется дизъюнкцией (лат. disjunctio — разделение) или логическим сложением и обозначается знаком  $\vee$  (или плюсом). Высказывание А  $\vee$

В ложно тогда и только тогда, когда оба высказывания А и В ложны. Например, высказывание "10 не делится на 2 или 5 не больше 3" ложно, а высказывания "10 делится на 2 или 5 больше 3", "10 делится на 2 или 5 не больше 3", "10 не делится на 2 или 5 больше 3" — истинны.
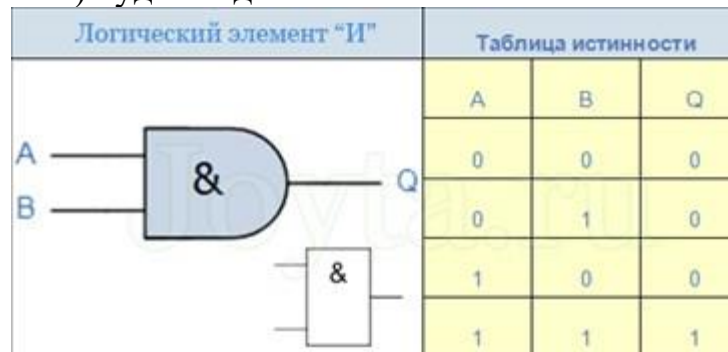
### Элемент «И»

Для логического элемента «И» выход Q будет содержать лог.1, только если на оба входа («А» и «В») будет подан сигнал лог.1




### Элемент «ИЛИ»

Выход Q, элемента «ИЛИ», будет иметь лог.1, если на любой из двух входов или же на оба входа сразу подать лог.1


 
### Элемент «НЕ»

В данном случае выход Q, логического элемента «НЕ», будет иметь сигнал противоположный входному сигналу.



### Элемент «И-НЕ»

На выходе Q элемента «И-НЕ» будет лог.1 если на обоих входах одновременно отсутствует сигнал лог.1

Логический элемент «И-НЕ»		Таблица истинности		
		A	B	Q
		0	0	1
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	0

### Элемент «ИЛИ-НЕ»

Только если на оба входа логического элемента «ИЛИ-НЕ» подать лог.0 мы получим на его выходе Q сигнал соответствующий лог.1

Логический элемент «ИЛИ-НЕ»		Таблица истинности		
		A	B	Q
		0	0	1
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	0

### Элемент «Исключающее ИЛИ»

В данном случае выход Q будет содержать лог.1, если на вход элемента «Исключающее ИЛИ» поданы два противоположных друг другу сигнала.

Логический элемент «Исключающее ИЛИ»		Таблица истинности		
		A	B	Q
		0	0	0
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	0

Подведем итог, собрав все полученные ранее результаты работы логических элементов в единую таблицу истинности:

Входные сигналы		Таблица истинности для каждого логического элемента				
A	B	«И»	«ИЛИ»	«И-НЕ»	«ИЛИ-НЕ»	«ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»
0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0

**Триггером** называют устройство, имеющее два устойчивых состояния, способное под воздействием внешних сигналов переходить из одного состояния в другое. Свое состояние триггер может сохранять сколь угодно долго. Поэтому он может использоваться в качестве элемента памяти ёмкостью 1 бит.

Схему с двумя состояниями можно легко построить на основе усилителя с глубокой положительной обратной связью аналогично автогенератору. Автогенераторы гармонических колебаний имеют узкополосную функцию передачи в петле обратной связи. В результате условие баланса фаз и амплитуд выполняется только на одной частоте, на которой и возникают колебания. В триггерах используют петлю с широкой полосой, начинающуюся с нулевой частоты. Это легко получить, если использовать усилитель постоянного тока или логический элемент.

Усилители образуют регенеративное кольцо из двух инверторов, охваченных глубокой положительной обратной связью. Поэтому переход из одного состояния в другое происходит лавинообразно за очень короткое время.

Триггер имеет два выхода: прямой  $Q$  и инверсный  $\bar{Q}$ . Состояние триггера определяют по значению сигнала на прямом выходе  $Q$ . Значения сигналов на прямом и инверсном выходах всегда противоположны.

Реальные логические элементы практически всегда обладают значительным усилением триггеры очень удобно строить на основе схем И-НЕ или ИЛИ-НЕ.

**Регистрами** называют устройства, предназначенные для приема, хранения и передачи информации. Последняя в регистре хранится в виде двоичного кода, каждому разряду которого соответствует свой элемент памяти (разряд регистра), выполненный на основе триггеров RS-, JK-, или D-типа.

Классификацию регистров можно провести по различным признакам, важнейшими из которых являются способ ввода-вывода информации и характер представления вводимой и выводимой информации.

По способу ввода-вывода информации различают параллельные, последовательные и параллельно-последовательные регистры. В регистрах памяти и ввод информации и ее вывод осуществляются в параллельном коде. При этом время ввода (вывода) всего числа равно времени ввода (вывода) одного разряда. В регистрах сдвига число вводится и выводится последовательно разряд за разрядом. Время ввода (вывода)  $m$ -разрядного двоичного числа в таких регистрах определяется величиной  $mT_c$ , где  $T_c$  - период следования тактовых импульсов, осуществляющих ввод (вывод) информации. В параллельно-последовательном регистре ввод числа может осуществляться в параллельном коде, а вывод - в последовательном или наоборот.

По характеру представления вводимой и выводимой информации различают регистры однофазного и парафазного типов. В однофазных регистрах информация вводится в прямом либо в обратном кодах, а в парафазных - одновременно и в прямом и в обратном. Регистры первого типа строятся на основе D-триггеров, второго - на основе RS- или JK-триггеров. Вывод информации из регистров обоих типов может осуществляться в прямом и в обратном кодах.

**Сумматором** называется узел ЭВМ, предназначенный для арифметического сложения кодов. Сумматоры в зависимости от используемых логических схем различаются на комбинационные и накапливающие. Комбинационный сумматор представляет собой комбинационную схему, которая формирует суммы слагаемых, подаваемых одновременно на входы схемы, и не имеет в своем составе элементов памяти. Накапливающие сумматоры имеют память, в которой накапливают результаты суммирования.

По числу входов различают полусумматоры, одно и многоразрядные (параллельные) сумматоры. В зависимости от того, как организованы межразрядные переносы, сумматоры делятся на сумматоры с последовательным, параллельным и групповыми переносами. В зависимости от системы счисления, сумматоры бывают двоичные, десятичные и прочие.

Основу всех сумматоров составляют одноразрядные сумматоры. Причем, сложение  $n$ -разрядных чисел осуществляется с помощью  $n$  одноразрядных сумматоров коммутацией цепей их переноса.

Одноразрядные сумматоры. Одноразрядные сумматоры предназначены для сложения одноименных разрядов двух слагаемых ( $x_i$  и  $y_i$ ) с учетом переноса из предыдущего разряда ( $P_{i-1}$ ) и вырабатывают в том же машинном такте значения суммы ( $S_i$ ) и переноса в следующий разряд ( $P_i$ ). Другими словами одноразрядный

сумматор складывает три бита  $x_i$ ,  $y_i$  и  $P_{i-1}$  и формирует  $S_i$  и  $P_i$ . Сумматоры, в которых при сложении двух слагаемых ( $x$  и  $y$ ) не учитывается перенос из младшего разряда, называются **полусумматорами**. Полусумматор имеет два входа ( $x_i$  и  $y_i$ ) и два выхода  $P_i$  и  $S_i$ .

**Мультиплексор** - это устройство, которое осуществляет выборку одного из нескольких входов и подключает его к своему единственному выходу, в зависимости от состояния двоичного кода. Другими словами, мультиплексор - переключатель сигналов, управляемый двоичным кодом и имеющий несколько входов и один выход. К выходу подключается тот вход, чей номер соответствует управляющему двоичному коду. Ну и частное определение: **мультиплексор** - это устройство, преобразующее параллельный код в последовательный.

Самый большой элемент здесь это элемент И-ИЛИ на четыре входа. Квадратики с единичками - инверторы. Разберем выводы. Те, что слева, а именно D0-D3, называются информационными входами. На них подают информацию, которую предстоит выбрать. Входы A0-A1 называются адресными входами. Сюда и подается двоичный код, от которого зависит, какой из входов D0-D3 будет подключен к выходу, на этой схеме обозначенному как Y. Вход C - синхронизация, разрешение работы. **Демультимплексор** - устройство, обратное мультиплексору. Т. е., у демультимплексора один вход и много выходов. Двоичный код определяет, какой выход будет подключен ко входу.

Другими словами, **демультимплексор** - это устройство, которое осуществляет выборку одного из нескольких своих выходов и подключает его к своему входу или, ещё, это переключатель сигналов, управляемый двоичным кодом и имеющий один вход и несколько выходов.

К входу подключается тот выход, чей номер соответствует состоянию двоичного кода. И частное определение: **демультимплексор** - это устройство, которое преобразует последовательный код в параллельный.

Обычно в качестве демультимплексора используют **дешифраторы** двоичного кода в позиционный, в которых вводят дополнительный вход стробирования.

Из-за сходства схем мультиплексора и демультимплексора в КМОП сериях есть микросхемы, которые одновременно являются мультиплексором и демультимплексором, смотря с какой стороны подавать сигналы.

Например, K561КП1, работающая как переключатель 8x1 и переключатель 1x8 (то есть, как мультиплексор и демультимплексор с восемью входами или выходами). Кроме того, в КМОП микросхемах помимо переключения цифровых

сигналов (логических 0 или 1) существует возможность переключения аналоговых.

**Шифратор** — это комбинационное устройство, преобразующее десятичные числа в двоичную систему счисления, причем каждому входу может быть поставлено в соответствие десятичное число, а набор выходных логических сигналов соответствует определенному двоичному коду.

Если количество входов настолько велико, что в шифраторе используются все возможные комбинации сигналов на выходе, то такой шифратор называется полным, если не все, то неполным. Число входов и выходов в полном шифраторе связано соотношением  $n = 2t$ , где  $n$  — число входов,  $t$  — число выходов.

**Дешифратором** называется комбинационное устройство, преобразующее  $n$ -разрядный двоичный код в логический сигнал, появляющийся на том выходе, десятичный номер которого соответствует двоичному коду. Число входов и выходов в так называемом полном дешифраторе связано соотношением  $t = 2n$ , где  $n$  — число входов, а  $t$  — число выходов.

**Компаратор** - это операционный усилитель сравнивающий сигналы на прямом и инверсном входах. Используется обычно в схемах автоматизации каких-то процессов.